

Условие

11-1. В схеме, показанной на рисунке, все элементы идеальные (активное сопротивление катушки равно нулю, внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю, внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю, сопротивление диода D в прямом направлении нулевое, в обратном — бесконечность). Напряжение источника U_0 . Найдите установившееся напряжение на конденсаторе после замыкания ключа, если он первоначально был не заряжен.

